

# 忽略 CTD 的嚴重性

CTD 為電容跳脫裝置，是高壓配電系統中，做為跳脫迴路的工作電源，當 CTD 失能時，也即代表高壓盤永遠不會作動，以隔離事故，可能影響台電的配電迴路造成區域停電，有賠償的問題，不可忽視。

“有賠償的問題”


# 電容跳脫裝置 CTD 簡介

CTD 一般為高壓配電系統中，做為跳脫迴路的工作電源。

原理：基本上就是一個交直流轉換電路，以電容器組蓄能直流電源，提供電能做為跳脫迴路的工作電源。
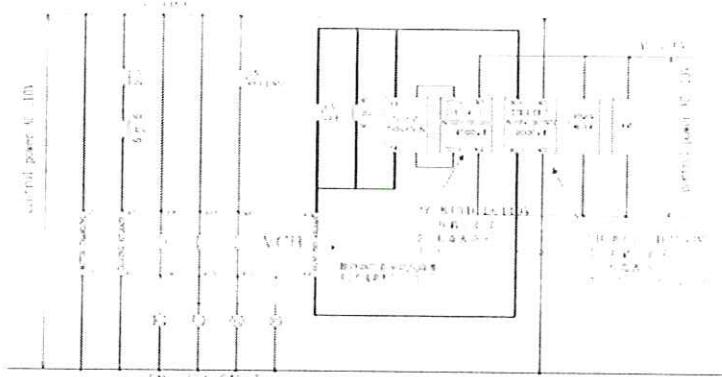
## CTD迴路控制圖

由下圖得知，CB 用 CTD 故障，CB 無法跳脫；電驛用 CTD 故障，無法提供跳脫信號，均可能造成高壓配電盤 CB 無法跳脫，致無法隔離事故。




高壓盤跳脫迴路控制圖(CB 及電驛有各自獨立 CTD)

CTD 故障，高壓盤失能無法使 CB 跳脫隔離事故！

電容跳脫裝置 CTD 的重要性  
一個高壓盤，有三個基本功能：  
一項為 ON 通電，一項為 OFF 啟斷，  
一項為系統異常時 Trip 跳脫以隔離事故。

CTD 做為高壓盤中跳脫迴路的工作電源，若 CTD 故障或失能，代表跳脫迴路沒有工作電源，也即高壓盤永遠不會有跳脫的動作以隔離事故的作用，也就是說高壓斷路器 HV CB，高壓的比壓器 PT，高壓的比流器 CT，高壓零相比流器 ZCT，高壓的保護電驛……等完全無用，等同虛設！無法隔離事故。

電容跳脫裝置(CTD)功能說明

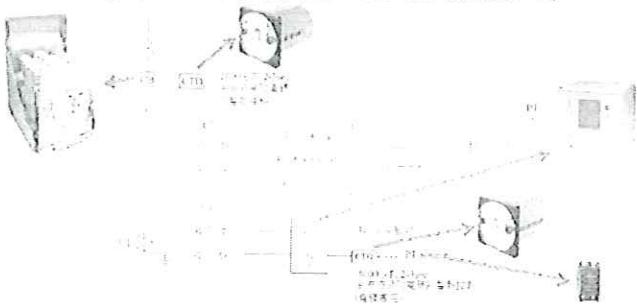

由于主變器運行在空載，當跳開斷路器，則跳電力先供給能找熱感應器檢測電力，並斷開跳開，避免更多的技術問題。


現在 CTD 是空載運行的主要工作，主變器有跳開斷路器運行溫度檢測器運行時，一跳開，跳開會

# CTD 為什麼一定要使用盤面型


一個 CTD 黑黑的裝在盤內，誰知道那個東西能用嗎？

許多不良黑心廠家皆向業主說明，CTD 一般都放在盤體內，若是要看 CTD 是否為良品，只要打開高壓配電盤的盤門，再用電錶測量即可。這就是把業主當傻瓜，CTD 故障失能，高壓盤即失能，故障無法隔離事故！有哪一個單位會讓人輕易打開盤門？還要叫業主拿電錶測量 CTD 的輸出電源。真是 UXO YOUMA GOOD！

盤內

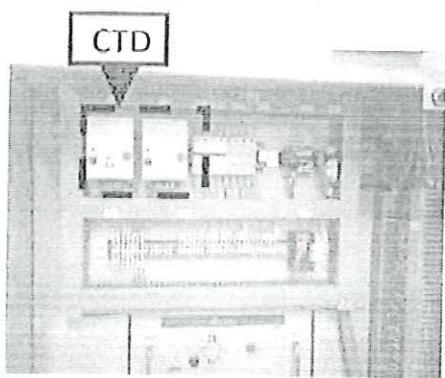

機場的圖

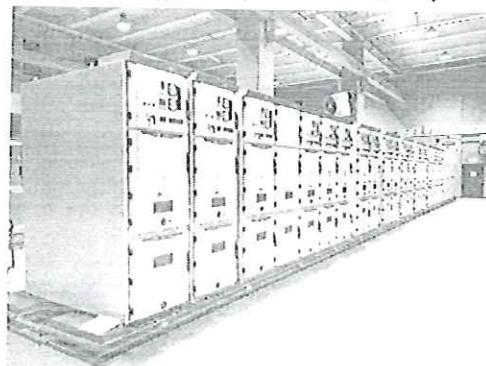

# 為什麼 CTD 一定要使用電錶型


老王賣瓜一定說瓜甜，  
一些賣設備的廠家都說他家的設  
備低耗電……等。

答案是：誰知道！

以實際送電即知是否有過載現象，  
以確保配電系統的安全性！  
所以把 CTD 放在盤體內對業主而言  
有無限的風險！
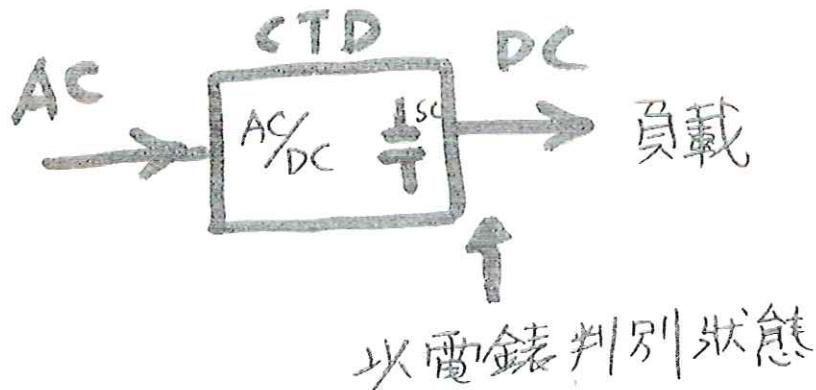
# 電容跳脫裝置 CTD 裝置電錶必要性

CTD 就是一個交直流轉換電路，以電容器組蓄能直流電源，提供電能做為跳脫迴路的工作電源。



1. 沒有電錶指示比較無法了解是否適用〈在工作電壓以上〉
2. 當電錶指示有壓降時，代表過載現象。

例：AC110V 輸入 DC155V 輸出，接上負載時〈EX. 保護電驛〉，低於 DC155V 就是代表過載使用，CTD 內部電能無法充裕提供電能給負載，選定有誤，會影響 CTD 的壽命。

# 高壓配電系統中跳脫迴路工作電源為何不可以使用 UPS 說明

1. UPS 內部有電池，電池 1~2 年失能，會影響系統正常功能。
2. UPS OFF LINE 時，內部都有一切換時間 4-20ms。

EX. 計算短路電流時，電壓／阻抗=電流， $V/Z = I$ ，求出  $I$  值，再以 CT 的比值選定適當的 Tap，及時間做保護協調的功能。（在  $I$  值故障電流事故點形成之前，以保護電驛驅動高壓 CB 跳脫線圈，Trip 以隔離事故）


計算故障電流時  $V/Z = I$ ，

在選擇保護電驛曲線並沒有

考慮 UPS 內部切換時間，


會造成事故點形成。

如右圖：

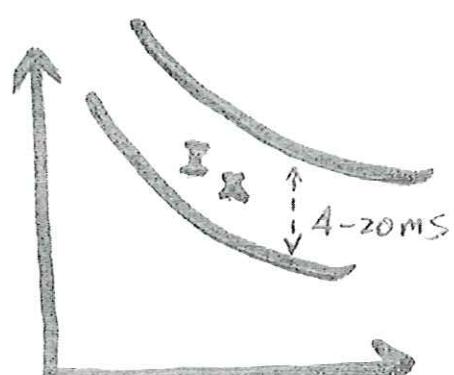

高壓配電系統中跳脫迴路工作電源為何不可以使用 UPS 說明：

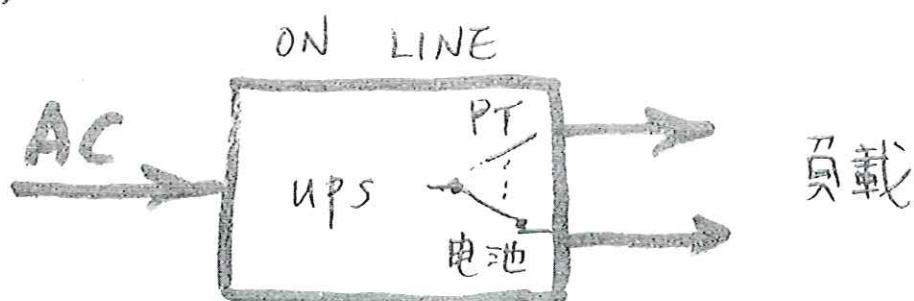
1. UPS 內部有電池，電池 1~2 年失能，會影響系統正常功能。
2. UPS 使用 ON-LINE 型 UPS 說明：
  - 平常使用 UPS 電源，UPS 內部電池 1~2 年內會失能。
  - 當 UPS 失能時，切換至 PT 電源。



當 UPS 切換至 PT 電源狀態時，若此時發生短路事故時，高壓比壓器二次側驟降為零，就沒有保護功能，會爆炸！開什麼玩笑！

# UPS 再串接 CTD 的接法

請不要再胡搞瞎搞了，好嗎

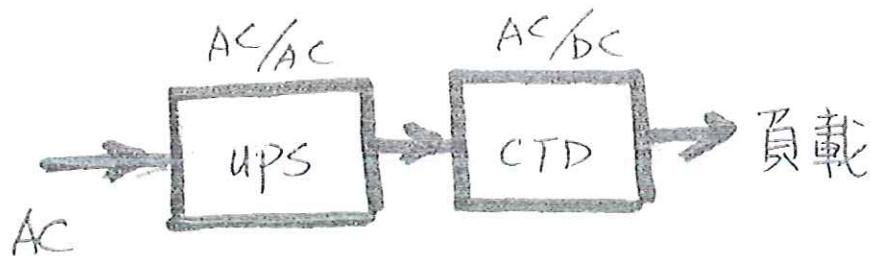

若是要這樣接，  
直接使用 UPS 接 RY 就好  
不要再亂了！

UPS 內部電池 1~2 年就失能，  
代表高壓盤失能，  
故障永遠不會跳脫！

## CTD 常識小百科

1. 十相一體保護電驛 3CO+LCO+3UV+3OV，必須使用 DC155V／8500  $\mu\text{F}$  以上方可驅動電驛。
2. OU／OV 27／59 保護電驛必須使用 DC155V／4000  $\mu\text{F}$  以上方可驅動電驛。
3. DC155V／4000  $\mu\text{F}$ ，這個容量代表當系統故障時，CTD 有機會使 CB 跳脫一次的功能。
4. 舊型的保護電驛～～  +，其中交流 AC 與 DC  有一共同點，要選對。

廠家所提供的負擔容量，僅供參考，以實際送電為準。

備註：

1. 盤面式電錶型 → 東技無此規格  
可以解決工安問題，不必開盤門，並且在盤面上可測試必了解所有狀態。
2.  $6000 \mu\text{F}$  以上規格  
→ 宇第、宇沛無此規格  
該產品設計有問題：
  - ① PT 斷線時 AL 顯示正常
  - ② 內部線路吃電容器 SC 的電能，電子電路吃電能很重，容量有問題
  - ③ 當 PT 沒有電時，傳輸訊號 RS485 即失能，設計有問題

結論：

1. 盤面式電錶型
2. 主盤  $8500 \mu\text{F}$ 、分盤  $4000 \mu\text{F}$
3. 有隔離 PT，即 AC110／DC110 時